

3.6. Триггеры

В наборе КМДП ИС присутствуют все типы триггеров: RS , D , JK и триггеры Шмитта. Основные параметры ИС, содержащих триггеры, приведены в табл. 3.4.

Микросхемы $K561TB1$, $564TB1$, $H564TB1$ содержат по два независимых JK -триггера. Структурная схема одного JK -триггера приведена на рис. 3.44.

Триггер имеет асинхронные R и S входы. Поступление высокого уровня на один из этих входов на время, превышающее 120 нс, переключает триггер соответственно в «0» или «1». Если высокий уровень присутствует на обоих входах R и S , то на выходах Q и \bar{Q} также будут высокие уровни.

Входы J и K являются синхронными с входом C . Присутствие высокого уровня на входе J или K приводит к переключению триггера соответственно в «1» и «0» по переднему фронту импульса синхронизации на входе C , длительность которого должна быть не менее 170 нс, а длительность фронта и среза (нарастания и спада) не должна быть более 5 мкс.

При одновременном присутствии высоких уровней на входах J и K триггер будет изменять свое состояние на противоположное по каждому импульсу синхронизации, т. е. осуществлять синхронный счетный режим.

При соединении входов J , K и C вместе и подачи на них входных импульсов с достаточно крутыми фронтами будет осуществляться асинхронный счетный режим, т. е. переключение триггера в противоположное состояние по фронту каждого входного импульса. Максимальная частота в таком режиме составляет 3 мГц, при $U_{в.п} = 10$ В.

Условное обозначение ИС типа ТВ1 приведено на рис. 3.45.

Микросхемы $K561TL1$, $564TL1$, $KP1561TL1$ содержат по четыре независимых триггера Шмитта с элементом И на входе. Особенностью этих ИС является то, что они переключаются при определенном уровне напряжения на входе, т. е. обладают формирующими свойствами и могут работать при любой крутизне фронтов входного сигнала. Их можно применять для формирования прямоугольных импульсов с крутыми фронтами из входного сигнала произвольной формы, но достаточной амплитуды, например из синусоидального. Помимо прямого назначения, ИС типа ТЛ1 могут использоваться в качестве элементов 2И-НЕ с повышенной помехоустойчивостью.

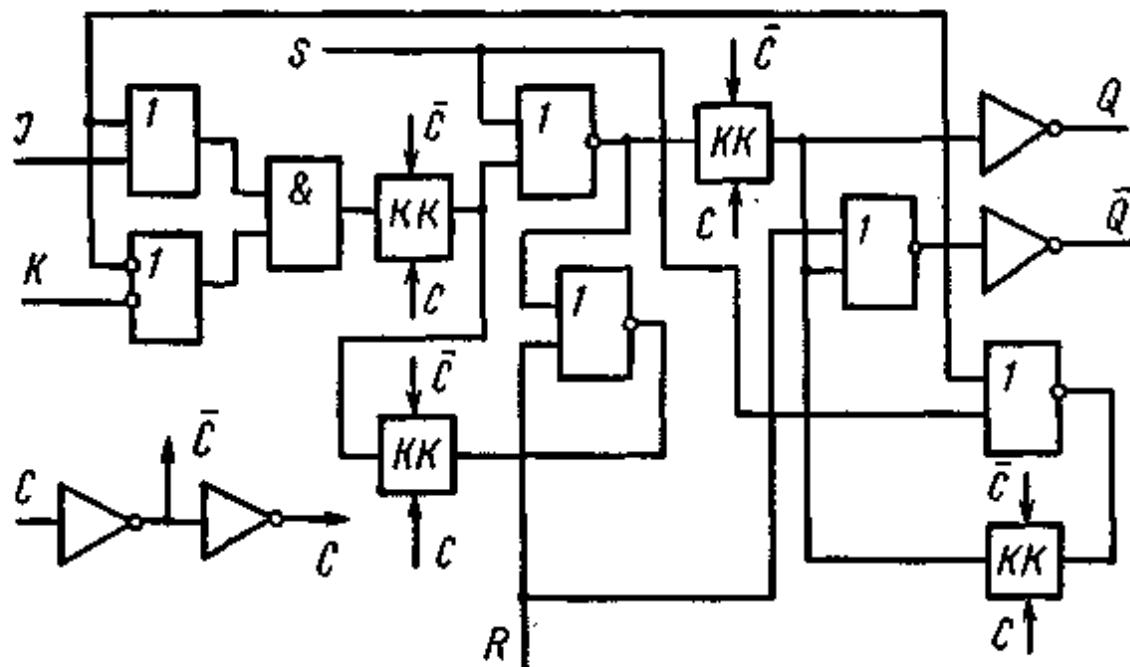


Рис. 3.44. Структурная схема JK-триггера

Особенностью триггеров Шмитта является также то, что они имеют два порога: верхний для включения и нижний для отпускания. Разность между порогами включения и отпускания составляет порядка 0,6 В при $U_{в.п} = 5$ В и 2 В при $U_{в.п} = 10$ В.

Условное обозначение и распайка выводов приведены на рис. 3.46.

Микросхема К176ТМ1 содержит два двухтактных D-триггера. Функциональная схема одного двухтактного D-триггера приведена на рис. 3.47. Она может быть также представлена в виде двух однотактных D-триггеров (рис. 3.48).


Двухтактный D-триггер работает следующим образом. По фронту первого импульса синхронизации на входе С логический уровень, присутствующий на входе D, записывается в первый однотактный D-триггер (рис. 3.48). По фронту второго импульса синхронизации, на выходе Q устанавливается уровень, присутствовавший на входе D перед первым синхроимпульсом. Таким образом, на выходе двухтактного D-триггера сигнал задерживается на один такт (период следования синхроимпульсов).

Входы R и S не зависят от импульсов синхронизации (т. е. являются асинхронными) и имеют активные высокие уровни. Поступление высокого уровня на входы R или S устанавливают оба однотактных D-триггера соответственно в «0» или «1» независимо от входов D и С.

Особенностью ИС К176ТМ1 является то, что ее двухтактные D-триггеры имеют только входы R. Длительность импульса синхронизации на входе С должна быть не менее 100 нс с крутизной фронта не менее 5 мкс.


Условное обозначение К176ТМ1 приведено на рис. 3.49.

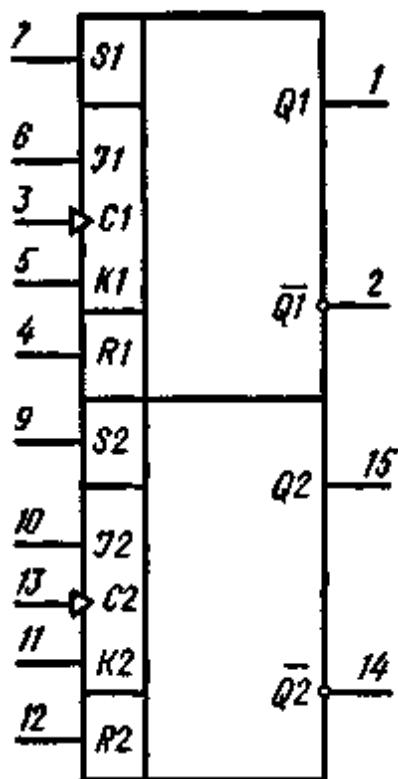Микросхемы 561ТМ2, К561ТМ2, 564ТМ2, Н564ТМ2 содержат



8-общий ; 16— $+U_{up}$;
K561TB1, 564TB1,
H564TB1

Рис. 3.45. Микросхемы типа ТВ1

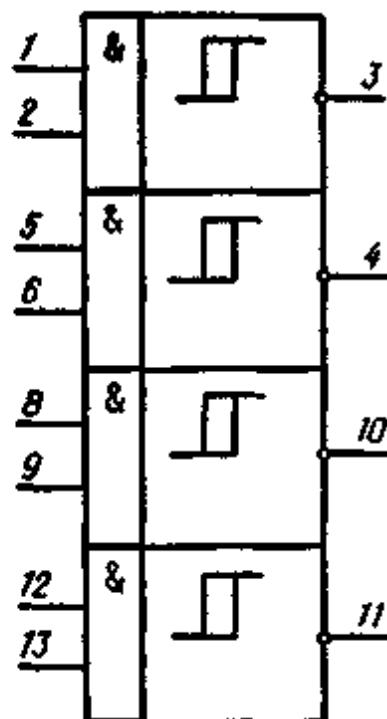

7-общий ; 14— $+U_{up}$;
K561TL1, 564TL1,
KP1561TL1

Рис. 3.46. Микросхемы типа ТЛ1

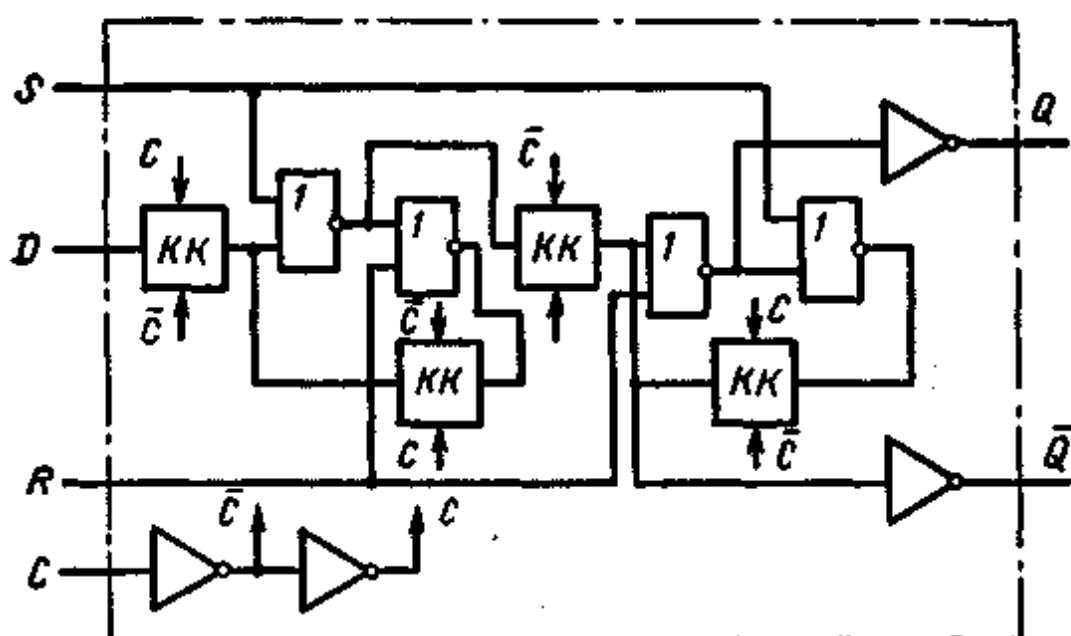


Рис. 3.47. Принципиальная схема двухтактного D-триггера

по два двухтактных D-триггера. Структурные схемы двухтактных D-триггеров соответствуют рис. 3.47 и 3.48. Отличие этих ИС от K176TM2 состоит в том, что каждый из двухтактных D-триггеров имеет кроме входа R еще и вход S. Принцип функ-

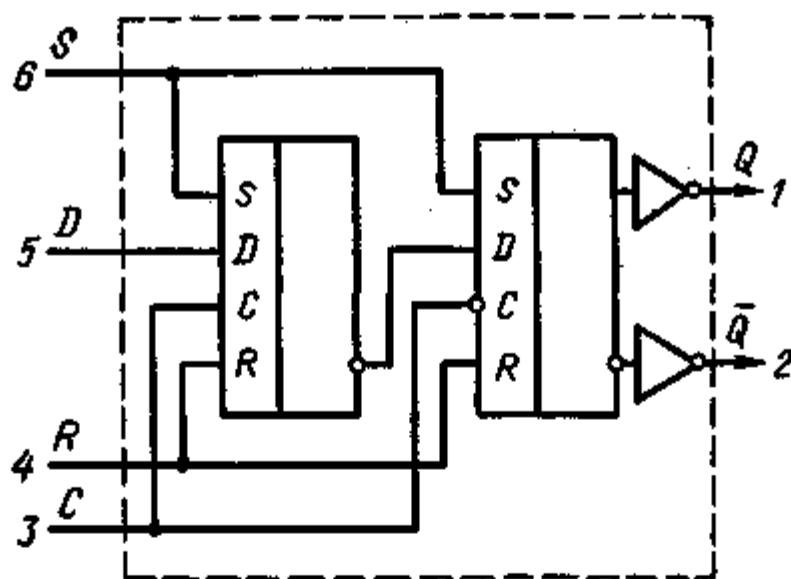


Рис. 3.48. Эквивалентная схема двухтактного D-триггера на двух однотактных D-триггерах

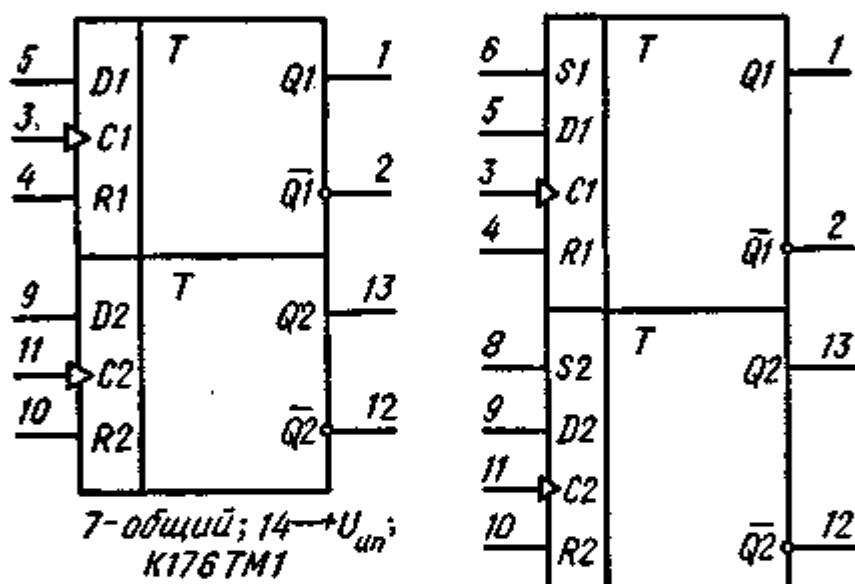


Рис. 3.49. Микросхема типа ТМ1

Рис. 3.50. Микросхемы типа ТМ2

ционирования рассматриваемых ИС аналогичен K176TM1. Условное обозначение и цоколевка приведены на рис. 3.50.

Микросхемы K561TM3, 564TM3, H564TM3 содержат по четыре однотактных D-триггера, имеющих общую цепь записи.

Структурная схема однотактного D-триггера приведена на рис. 3.51. Работа однотактного D-триггера заключается в том, что по фронту импульса синхронизации в триггер записывается состояние (информация), присутствующее на входе D во время этого фронта, и сохраняется до следующего импульса синхро-


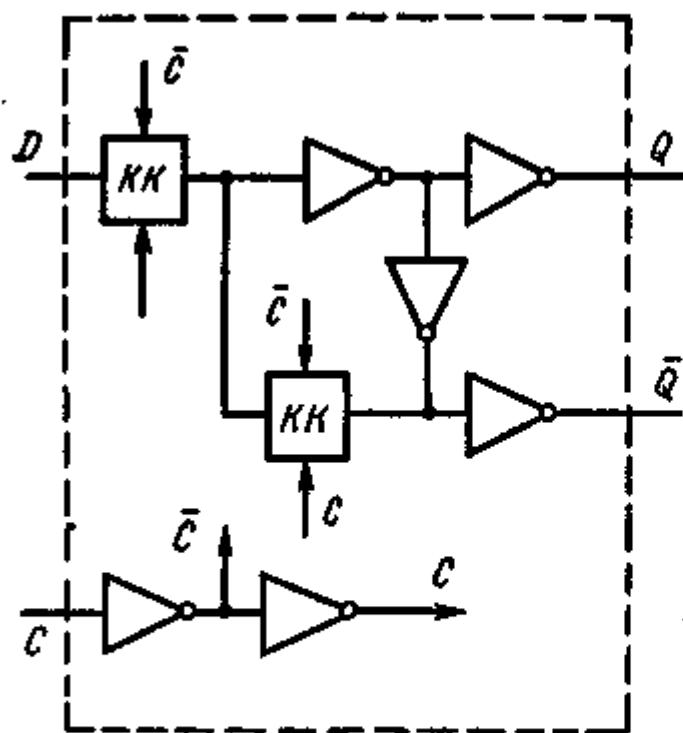


Рис. 3.51. Принципиальная схема однотактного D-триггера.

низации. Изменение информации на входе D в это время недопустимо, так как влечет неопределенность состояния.

Особенностью ИС типа ТМ3 является то, что импульс синхронизации подается на все четыре однотактных D -триггера одновременно (рис. 3.52, а). Кроме этого переключается полярность действия синхроимпульса с помощью входа P . Если на входе P присутствует низкий уровень, запись информации с входов $D1 \dots D4$ будет производиться в триггеры по срезу (отрицательному перепаду положительного импульса) синхроимпульса. Присутствие высокого уровня на входе P активизирует фронт

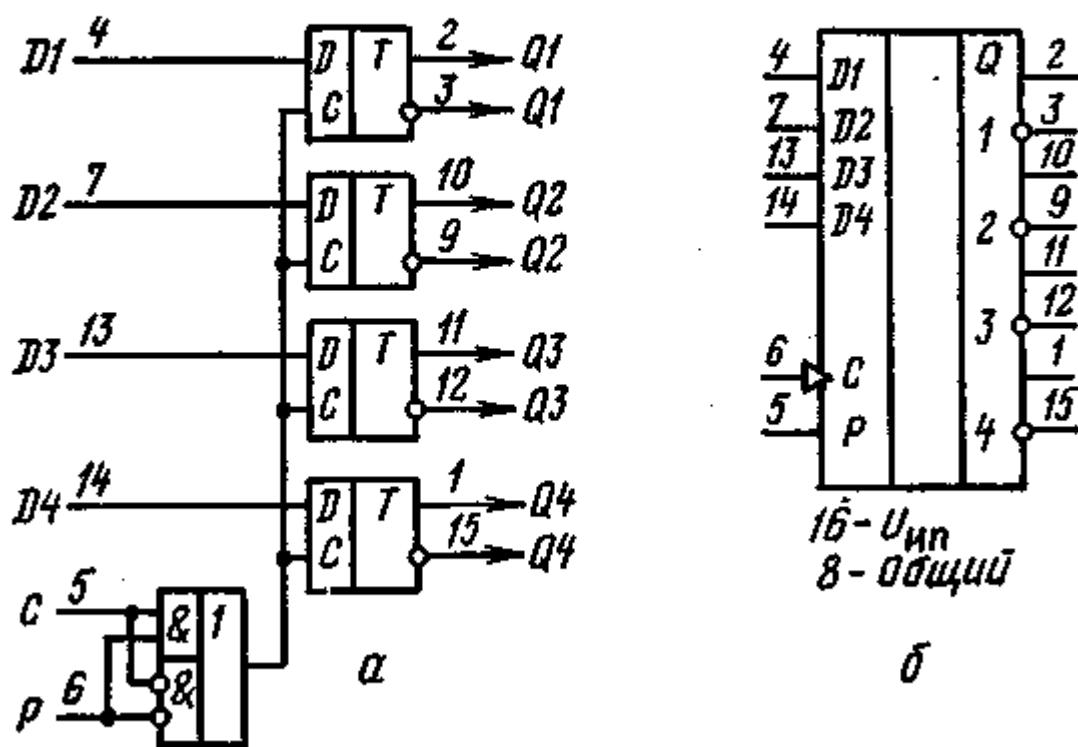

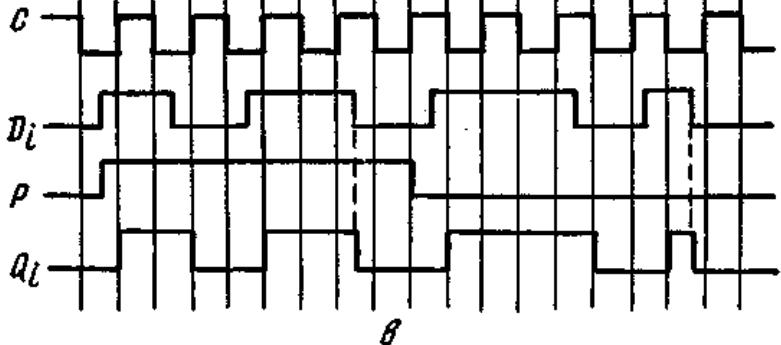


Рис. 3.52. Микросхема типа ТМ3:
а — структурная схема; б — условное обозначение; в — временные
диаграммы работы

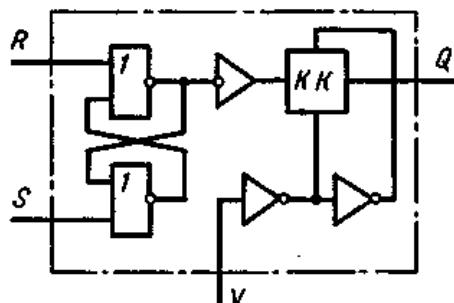


Рис. 3.53. Принципиальная
схема RS-триггера со входом
разрешения считывания ин-
формации

синхроимпульса (т. е. запись информации в триггеры будет происходить по положительному перепаду импульса синхронизации).

На рис. 3.52 приведены структурная схема ИС типа ТМ3, их условное обозначение и цоколевка, а также временные диаграммы работы.

ИС типа ТМ3 можно использовать в качестве различных регистров с параллельной записью информации (этим объясняется пометка RG на условном обозначении ИС).

Микросхемы K561TP2, 564TP2, H564TP2 содержат по четырем RS-триггерам с общей цепью считывания информации.

Структурная схема одного RS-триггера с ключом для считывания информации приведена на рис. 3.53. Поступление высокого уровня на входы R или S устанавливает RS-триггер соответственно в «0» или «1», а на выходе Q информация появляется только во время действия высокого уровня на разрешающем входе V . Если на этом входе низкий уровень, то на выходе низкий уровень независимо от состояния RS-триггера.

Если на входах R , S и V одновременно высокие уровни, то на выходе Q — высокий уровень.

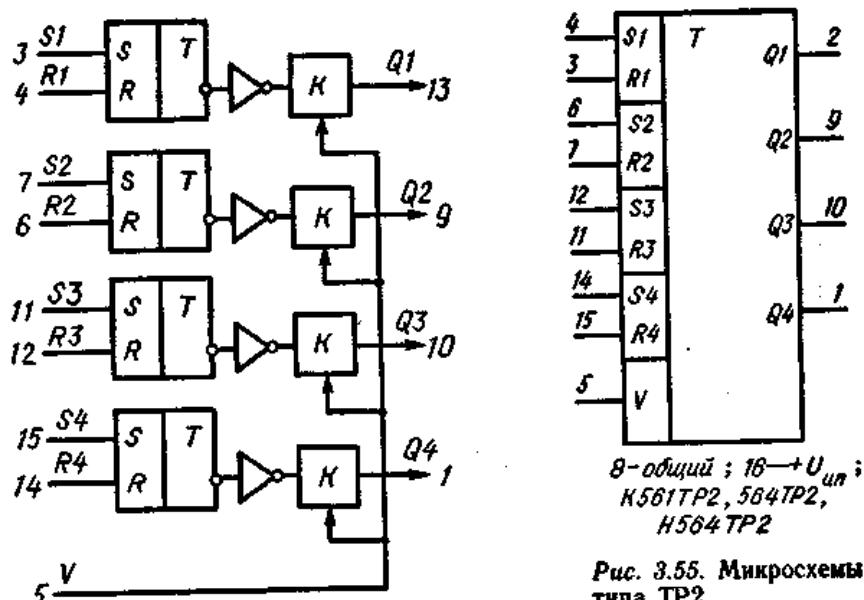


Рис. 3.54. Структурная схема ИС
типа ТР2

Структурная схема всей ИС типа ТР2 приведена на рис. 3.54, а условное обозначение на рис. 3.55.

Рис. 3.55. Микросхемы
типа ТР2

Таблица 3.4. Основные параметры триггеров

Тип микросхемы		$U_{G,0}$	$U_{\text{вых}}^0$	$U_{\text{вых}}^1$	$I_{\text{вх}}$	$\rho_{\text{вых}}$	$I_{\text{вых}}$	$I_{\text{пог}}$	$\rho_{\text{зат.р}}$	$I_{\text{зат.р}}^{1,0}$	$C_{\text{вх}}$	f_m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
K561TB1	5	0,8	4,2	—	0,3	0,14	10	—	—	240	240	—
	10	1,0	9,0	0,2	0,6	0,33	20	240	240	600	600	—
564TB1	5	0,8	4,2	—	0,5	0,25	1,0	600	600	—	—	—
H564TB1	10	1,0	9,0	0,05	1,0	0,65	2,0	250	250	—	—	8,0
K561TL1	5	0,8	4,2	—	0,51	-0,51	1,0	600	600	—	—	—
	10	1,0	9,0	0,05	1,3	-1,3	2,0	300	300	7,5	7,5	20
564TL1	5	0,8	4,2	—	0,51	-0,51	1,0	600	600	—	—	—
	10	1,0	9,0	—	1,3	-1,3	2,0	300	300	7,5	7,5	2,0
KP1561TL1	5	0,5	4,5	—	0,44	-0,44	4,0	—	—	600	600	—
	10	1,0	9,0	—	1,1	-1,1	8,0	300	300	240	240	—
	15	1,5	13,5	±0,3	3,0	-3,0	16	—	—	—	—	—
K176TM1	9	0,3	8,2	±0,1	—	—	3,0	—	—	—	—	—
561TM2	5	0,8	4,2	—	0,5	0,25	—	—	—	420	420	—
	10	1,0	9,0	—	0,1	—	0,6	20	—	150	150	—
K561TM2	5	0,8	4,2	—	0,5	0,25	—	—	—	420	420	—
	10	1,0	9,0	—	0,3	—	0,6	20	—	150	150	—
564TM2	5	0,8	4,2	—	0,5	0,25	1,0	—	—	420	420	—
H564TM2	10	1,0	9,0	—	0,9	0,6	2,0	—	—	560	560	—
K561TM3	5	0,95	3,6	—	0,2	0,175	10	—	—	980	980	—
	10	2,9	7,2	0,2	0,5	0,45	20	—	—	—	—	—
564TM3	5	0,95	3,6	—	0,4	0,35	1,0	—	—	700	700	—
H564TM3	10	2,9	7,2	0,05	1,0	0,9	2,0	—	—	350	350	8,0
K561TP2	5	0,95	3,6	—	0,1	0,09	10	—	—	720	720	—
	10	2,9	7,2	0,2	0,25	0,2	20	—	—	360	360	—
564TP2	5	0,95	3,6	—	0,2	0,175	1,0	—	—	600	600	—
H564TP2	10	2,9	7,2	0,05	0,5	0,4	2,0	—	—	300	300	8,0